

2024 年作成

## 船 舶 電 気 装 備 技 術 講 座 (中級) 電気計算編

一般社団法人 日本船舶電装協会

## はしがき

この指導書は船舶電気装備業務に従事し特に設計業務をされる方を対象とし、電気理論、電源計画など設計に必要な計算方法を広範囲にわたり記述したもので、いわば電気公式集である。

したがって、なお一層詳細に勉強したい方は他の専門図書を参考としてもらいたい。

本書はボートレースの交付金による日本財団の助成金を受けて作成したものである。

## 目 次

| 1.1 電流   | <b>流・電圧・抵抗</b>  |   |
|--|---|---|
| 1.1.1  | 電流の大きさ  |   |
| 1.1.2  | 電圧の大きさ  |   |
| 1.1.3  | 電力  | 1   |
| 1.1.4  | 電力量   |   |
| 1.1.5  | ジュールの法則とジュール熱   | 2   |
| 1.1.6  | オームの法則  | 4   |
| 1.1.7  | 電気抵抗、抵抗率、導電率  | 4   |
| 1.1.8  | 温度による抵抗の変化  | 5   |
| 1.1.9  | 抵抗の変化を利用した温度測定  |   |
| 1.2 静電   | 電気・電流による磁界  |   |
| 1.2.1  | 静電容量(一般式)   |   |
| 1.2.2  | 平行板の静電容量(平行板コンデン静電容量)   | 6   |
| 1.2.3  | コンデンサの接続と合成容量   | 7   |
| 1.2.4  | 線電流による磁界  |   |
| 1.2.5  | 環状ソレノイド内部の磁界  |   |
| 1.2.6  | 無限長単層ソレノイド内部の磁界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                               | 8   |
| 1.2.7  | 起磁力   | 8   |
| 1.2.8  | 磁化力   |   |
| 1.2.9  | 磁束  | 8   |
| 1.3 電磁   | 滋誘導 ······  | ···· 6  |
| 1.3.1  | 誘導起電力   |   |
| 1.3.2  | 平等磁界と直角方向を軸心として等速円運動をする導体の誘導起電力…  |   |
| 1.3.3  | 交番起電力   |   |
| 1.3.4  | 周波・周期・周波数   |   |
| 1.3.5  | インダクタンス   |   |
| 1.3.6  | 相互インダクタンス、自己インダクタンス   |   |
| 1.3.7  | 磁界中の電流に働く力(フレミング左手の法則適用)  | $\cdots 12$   |
| 1.3.8  | 直線状平行 2 導体間の電流力   |   |
| 1.3.9  | 磁気的吸引力  |   |
| 1.4 交流   | 流の測定量・電力 ·····  |   |
| 1.4.1  | 交流の測定量  |   |
| 1.4.2  | 単相交流及び三相交流の電力   |   |
| 1.4.3  | 等価抵抗、等価インピーダンス、等価リアクタンス   | $\cdots 14$   |
| 1.4.4  | 電力量   | 14  |
|  |   |   |
|  | 各網  | 15  |
|  | 络網 ····································   | $\frac{\cdots 15}{\cdots 15}$   |
| 1.5.2  | 络網 ····································   | …15<br>…15<br>…15   |
| $1.5.2 \\ 1.5.5$   | 络網<br>オームの法則<br>インピーダンス<br>R·L·C などの直列回路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | ···15<br>···15<br>···15   |
| $1.5.2 \\ 1.5.5$   | 格網<br>オームの法則<br>インピーダンス<br>R·L·C などの直列回路<br>R·L·C などの並列回路                         | $egin{array}{c} \cdots 15 \\ \cdots 15 \\ \cdots 15 \\ \cdots 19 \\ \cdots 21 \end{array}$  |
| $1.5.2 \\ 1.5.5$   | 格網 オームの法則 インピーダンス R·L·C などの直列回路 R·L·C などの並列回路 共振条件                                | $     \begin{array}{c}         \cdots 15 \\         \cdots 15 \\         \cdots 15 \\         \cdots 19 \\         \cdots 21 \\         \cdots 24     \end{array} $ |
| 1.5.2<br>1.5.5<br>1.5.6<br>1.5.7<br>1.5.8                              | 8網 オームの法則 インピーダンス R·L·C などの直列回路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | $egin{array}{lll} \cdots 15 \\ \cdots 15 \\ \cdots 15 \\ \cdots 19 \\ \cdots 21 \\ \cdots 24 \\ \cdots 24 \end{array}$  |
| 1.5.2<br>1.5.5<br>1.5.6<br>1.5.7<br>1.5.8<br>1.5.9                     | 8網 オームの法則 インピーダンス R·L·C などの直列回路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | $egin{array}{lll} \cdots 15 \\ \cdots 15 \\ \cdots 15 \\ \cdots 15 \\ \cdots 21 \\ \cdots 24 \\ \cdots 24 \\ \cdots 25 \\ \end{array}$                              |
| 1.5.2<br>1.5.5<br>1.5.6<br>1.5.7<br>1.5.8<br>1.5.9<br>1.5.10           | 8網 オームの法則 インピーダンス R・L・C などの直列回路 R・L・C などの並列回路 サ振条件 ホイートストンブリッジ回路 三相回路(正弦波平衡回路の場合) | $egin{array}{c} \cdots 15 \\ \cdots 15 \\ \cdots 15 \\ \cdots 15 \\ \cdots 21 \\ \cdots 24 \\ \cdots 24 \\ \cdots 25 \\ \cdots 28 \end{array}$                      |
| 1.5.2<br>1.5.5<br>1.5.6<br>1.5.7<br>1.5.8<br>1.5.9<br>1.5.10<br>1.5.11 | 8網 オームの法則 インピーダンス R·L·C などの直列回路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              | $egin{array}{c} \cdots 15 \\ \cdots 15 \\ \cdots 15 \\ \cdots 19 \\ \cdots 24 \\ \cdots 24 \\ \cdots 25 \\ \cdots 28 \\ \cdots 28 \\ \end{array}$                   |

| 2 |    | 計測   |             |
|---|----|--|-------------|
|   | 2. |  | 30          |
|   | 2. |  | 30          |
|   | 2. | 3 分流器(直流電流測定の場合)   | 30          |
|   | 2. |  | 30          |
|   | 2. | 5 計器用変流器 (交流電流測定の場合) 略して CT ···································    | 31          |
|   | 2. |  |             |
|   | 2. |  |             |
|   |    | 2.7.1 被測定抵抗 R が大きい場合   |             |
|   |    | 2.7.2被測定抵抗 R が小さい場合 ····································           |             |
|   |    | 2.7.3 ホイートストンブリッジ法   | 31          |
|   | 2. |  | 32          |
|   | 2. |  | 32          |
|   |    | 2.9.1 3 電圧計法   | 32          |
|   |    | 2.9.2 3 電流計法   | 32          |
|   | 2. | 10 三相交流電力の測定   | 32          |
|   |    | 2.10.1 2 電力計法  | 32          |
|   |    | 2.11 三相交流力率の測定   | 33          |
|   | 2. | 12 水抵抗器の設計   | 33          |
|   |    | 2.12.1 二極平行平板電極の場合   |             |
|   |    | 2.12.2 三極円筒形電極の場合  |             |
|   |    | 2.12.3 三極平行平板電極の場合   | 34          |
|   |    | 2.12.4 液の抵抗       ※  | 34          |
|   |    | 2.12.5 電流密度  | 34          |
|   |    |  |             |
|   |    | 配 電  | 35          |
|   | 3. |  |             |
|   |    | 3.1.1 直流又は単相 2 線式電線量   |             |
|   |    | 3.1.2 直流又は単相 3 線式電線量   | 35          |
|   |    | 3.1.3 三相 3 線式電線量   | 36          |
|   |    | 3.1.4 三相 4 線式電線量   | 36          |
|   |    | 3.1.5 各方式の電線量比較  |             |
|   |    | 3.1.6 同一断面積の導体 1 本当りの配電電力の比較                                       |             |
|   | 3. |  |             |
|   |    | 3.2.1 基本式(JIS C3410 附属書 JB 参照) ··································· |             |
|   |    | 3.2.2 実用式その1 (NK規則 H編 H2.9.6 参照) ·······                           |             |
|   |    | 3.2.3 電圧降下許容値  |             |
|   | 3. |  | $\cdots 43$ |
|   | 3. | .4 力率改善用コンデンサ容量と設置   |             |
|   | 3. | .5 配電回路における短絡電流計算  |             |
|   |    | 3.5.1 最大推定短絡電流の目安  |             |
|   |    | 3.5.2 配電回路の短絡電流計算法の一方法 (パーセントインピーダンス法) …                           |             |
|   |    | 3.5.3 配電回路の短絡電流計算法の一方法(簡易法)  | ···53       |
| 1 |    | 一次電源   | 51          |
|   |    |  |             |
|   |    | 4.1.1 直流   |             |
|   |    | 4.1.1       直流         4.1.2       交流                              |             |
|   |    |  |             |

| 4.1.3  | 発電機容量算定と電力調査表   | $\cdot\cdot54$      |
|--------|---|---------------------|
| 4.1.4  | 需要率、不等率、負荷率と電力調査表作成例  |                     |
| 4.3 発電 | 『機械 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯                    |                     |
| 4.3.1  | 直流発電機   |                     |
| 4.3.2  | 交流発電機   |                     |
| 4.3.3  | 集魚灯用発電機の出力  | $\cdot \cdot 64$    |
| 5 一次雷  | 源   | 66                  |
|        |   |                     |
| 5.1.1  | - 111<br>電圧、電流と巻数比の関係 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                     |
| 5.1.2  | 定格容量(定格出力)  |                     |
| 5.1.3  | 効率  |                     |
| 5.1.4  | 等価回路  |                     |
| 5.1.5  | 電圧変動率   |                     |
| 5.1.6  | 変圧器の短絡インピーダンス   |                     |
| 5.1.7  | 単相変圧器三相結線時の容量   |                     |
| 5.1.8  | 単相変圧器 V 結線時の容量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |                     |
| 5.1.9  | 変圧器のスコット結線 (T 結線) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | $\cdot \cdot 72$    |
| 5.1.10 | 並列運転の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 74                  |
| 5.1.11 | 単巻変圧器 (オートトランスフォーマ)   |                     |
|        | - 平音ダ本間(ペート・フ・ブ・フィー・)<br>這池(鉛蓄電池)                           |                     |
| 5.2.1  | 鉛蓄電池の充放電反応 ····································             |                     |
| 5.2.2  | 電解液比重   |                     |
| 5.2.3  | 蓄電池の放電条件  |                     |
| 5.2.4  | 容量  |                     |
| 5.2.5  | 容量の温度換算   |                     |
| 5.2.6  | 充電中のガス発生量(蓄電池 1 セル当り)                                       |                     |
| 5.2.7  | 蓄電池の強制換気量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | 76                  |
| 5.2.8  | 蓄電池の短絡電流計算式   |                     |
|        | と応用   |                     |
|        | そ心用   |                     |
| ,      |   |                     |
| 6.1.1  | 端子電圧・逆起電力   |                     |
| 6.1.2  | 毎分回転速度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |                     |
| 6.1.3  | トルク (回転力) ····································              |                     |
|        | 入力  |                     |
|        | 出力  |                     |
| 6.1.6  | 効率······  |                     |
| 6.1.7  | 規約効率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |                     |
| 6.1.8  | 速度変動率   |                     |
|        | 目誘導電動機  |                     |
|        | 目誘導電動機 ······   |                     |
| 6.3.1  | 入力  |                     |
| 6.3.2  | 出力  |                     |
| 6.3.3  | 回転磁界の回転速度(同期速度)   |                     |
| 6.3.4  | すべり (slip)  |                     |
| 6.3.5  | 電動機の回転速度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                |                     |
| 6.3.6  | 効率  | $\cdot\cdot\cdot79$ |

| 6.3.7 トルク(回転力)   | 79  |
|--|-----|
| 6.3.8 始動電圧と始動トルクとの関係                                   |     |
| 6.3.9 始動器による始動電流                                       | 81  |
| 6.3.10 負荷時間率(%ED) ···································· |     |
| 6.3.11 短時間定格の定格時間と%ED との関係 ······                      | 81  |
| 6.4 三相誘導電動機の推定始動時間                                     | 81  |
| 6.4.1 理論式  | 81  |
| 6.4.2 巻線形三相誘導電動機の場合の経験式                                |     |
| 6.4.3 減電圧始動方式における経験式                                   |     |
| 6.5 電動力応用  |     |
| 6.5.1 補機用電動機   | 82  |
| 6.5.2 全電動式操舵装置   | 87  |
| 6.5.3 ベルトコンベヤ  | 88  |
| 6.6 衝撃による応力  | 88  |
| 6.7 振動加速度  | 90  |
| 7. 電気加熱  | 0.1 |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
| 7/2 (1/2 (1/2 (1/2 (1/2 (1/2 (1/2 (1/2 (1              | -   |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
| 7.4.3 機関機器用加熱器 ····································    |     |
|  |     |
|  |     |
| 7.5.2 温度上昇 ····································        |     |
|  |     |
| 8. 電灯照明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |     |
| 8.1 光源   |     |
| 8.1.1 タングステン電球特性                                       |     |
| 8.1.2 蛍光灯の特性   |     |
| 8.2 照明の基礎  |     |
| 8.2.1 光東   |     |
| 8.2.2 照度   |     |
| 8.2.3 光度   |     |
| 8.2.4 輝度(輝き)   |     |
| 8.2.5 反射率、透過率、吸収率                                      |     |
| 8.2.6 光束発散度  |     |
| 8.2.7 電灯の効率  |     |
| 8.2.8 照明率  |     |
| 8.2.9 器具効率   |     |
| 8.3 照度と光度との関係  |     |
| 8.3.1 光の方向に垂直な面の照度                                     |     |
| $8.3.2$ 光の方向に対し面が角度 $	heta$ 傾いた場合の照度 $\cdots$          |     |
| 8.4 点光源による直射照度   |     |
| 8.5 球光源による照度   | 103 |

|         | 照面に平行な有限直線光源による直射照度                                       |     |
|---------|---|-----|
|         | 内照明計算   | 105 |
| 8.7.1   | 光束法   | 105 |
| 8.7.2   |   |     |
|         | 光照明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |     |
| 8.8.1   |   |     |
| 8.8.2   |   |     |
|         | 海灯の光度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |     |
| 8.10    | 深照灯の光度(照射距離との関係)  | 100 |
| 8.11 \$ | 深照灯の最大光度<br>地理学的光達距離 ···································· | 109 |
|         |   |     |
| 10. 附録、 | 理工学及び求積関係公式   | 110 |
| 10.1 ₺  | 里工学関係式  |     |
| 10.1.   |   |     |
| 10.1.   |   |     |
| 10.1.   |   |     |
| 10.1.   |   |     |
| 10.1.   |   |     |
| 10.1.   |   | 113 |
| 10.1.   |   |     |
| 10.1.   |   |     |
| 10.1.   |   |     |
| 10.1.   |   |     |
| 10.1.   |   |     |
| 10.1.   | 7 * 1 /= -  |     |
| 10.1.   |   |     |
| 10.1.   | ·—··  |     |
| 10.1.   | • — •   | 114 |
|         | 求積の式 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |     |
| 10.2.   |   |     |
| 10.2.   |   |     |
| 10.2.   | ,                   |     |
| 10.2.   |   |     |
| 10.2.   |   |     |
| 10.2.   |   |     |
| 10.2.   |   |     |
| 10.2.   |   |     |
| 10.2.   |   |     |
| 10.2.   |   |     |
| 10.2.   |   |     |
| 10.2.   | 12  |     |
|         | 13 円周の長さギリシャ文字  |     |
| 10.3    |   |     |
| 11. 参   | 考   | 117 |
| 11 2 I  | EC 方式による船内短絡電流の計算例  | 132 |