

Supported by  日本 THE NIPPON
財團 FOUNDATION

平成 25 年作成

船舶電気装備技術講座

(初級)

電気工学の基礎編

一般社団法人 日本船舶電装協会

はしがき

電気工学の基礎編は、すべての電気技術の基礎となるもので、これを十分に理解し、原理をしっかりとつかむことが必要である。

本指導書は船舶電装業の実務に初めてたずさわる方を対象として作成したもので、本指導書により直流と交流の理論等の概念を理解し更に上級の指導書を学ぶ場合の基礎となるよう心掛けてもらいたい。

なお、本書はボートレースの交付金による日本財団の助成金を受けて作成したものである。

目 次

1 電気の基本概念	1
1.1 磁 石	1
1.2 磁界・磁力線・磁力	1
1.3 摩擦電気・電気力線・電界	2
1.4 電 子	3
1.4.1 原子の構成	3
1.4.2 束縛電子、自由電子、イオン	4
1.5 電子から見た磁性体、導体、不導体、半導体	4
1.5.1 磁性体	4
1.5.2 導 体	5
1.5.3 不 導 体	5
1.5.4 半 導 体	6
1.6 電位差、起電力、電圧	7
1.7 電 流	8
1.8 電気抵抗	8
1.9 オームの法則と電気回路	9
1.9.1 オームの法則	9
1.9.2 電気回路	10
1.10 電気の発生	11
1.11 静電気と動電気	11
1.12 直流、交流、瞬時電流、周波数	11
1.12.1 直 流	11
1.12.2 交 流	12
1.12.3 瞬時電流	13
1.12.4 周波数・波長	13
1.13 復習問題（1）	15
2 磁気と電気	16
2.1 磁界の強さと方向	16
2.2 磁力線・磁束・磁束密度	17
2.3 電流の磁気作用と電磁石	18
2.3.1 アンペアの右ねじの法則	18
2.3.2 直線状電流による磁界	18
2.3.3 円形電流による磁界	18
2.3.4 起磁力	19
2.3.5 電磁力、電流力、フレミングの左手の法則	19
2.4 電磁誘導・誘導起電力	20
2.4.1 電磁誘導	20
2.4.2 誘導起電力の方向（レンツの法則）	20
2.4.3 誘導起電力の大きさ（ファラデーの法則）	21

2.4.4 フレミングの右手の法則	21
2.5 うず電流・うず電流損	22
2.6 磁化曲線、ヒステリシスループ、ヒステリシス損	23
2.6.1 磁化曲線	23
2.6.2 ヒステリシスループ・ヒステリシス損	23
2.7 自己誘導・自己インダクタンス	24
2.7.1 自己誘導	24
2.7.2 自己インダクタンス	24
2.8 相互誘導・相互インダクタンス	25
2.8.1 相互誘導	25
2.8.2 相互インダクタンス	25
2.9 電磁結合	26
2.10 磁気ひずみ現象	26
2.11 磁気しゃへい	27
2.12 復習問題（2）	27
3 静電気	28
3.1 静電誘導	28
3.2 静電しゃへい	28
3.3 静電容量	29
3.4 圧電現象	29
4 電流の化学作用と電池	30
4.1 電気分解	30
4.2 金属腐食	31
4.3 防 食	31
4.4 電 池	32
4.4.1 乾電池	32
4.4.2 二次電池（蓄電池）	33
4.4.3 電池の接続法	36
4.5 復習問題（3）	38
5 直 流	39
5.1 直流の種類	39
5.1.1 電池電源の直流	39
5.1.2 直流発電機の直流	39
5.1.3 整流回路による直流	40
5.2 電圧、電流、抵抗、オームの法則	41
5.3 電 力	42
5.3.1 水の仕事と電気の仕事	42
5.3.2 電 力	43
5.4 ジュール熱、ジュールの法則	43
5.5 電力量	44

5.6	入力、出力、効率	44
5.7	熱電現象	45
5.7.1	ゼーベック効果	45
5.7.2	ペルチエ効果	45
5.8	復習問題 (4)	46
6	電気用数学の手ほどき	47
6.1	三角関数	47
6.1.1	直角三角形の辺と角との関係	47
6.1.2	直角三角形における三つの角の関係	48
6.1.3	直角三角形の解き方	48
6.1.4	角Aが 30° 、 45° 、 60° の直角三角形の各辺の数値	48
6.1.5	特別な角の三角関数	49
6.1.6	$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ の変形	49
6.1.7	二角の和と差の三角関数	50
6.1.8	二つの三角関数の積を和と差の形にする	50
6.1.9	二つの三角関数の和及び差を積の形にする	51
6.1.10	倍数の三角関数	51
6.1.11	弧 度	51
6.1.12	角速度	52
6.2	ベクトル	53
6.2.1	ベクトルの表示	53
6.2.2	ベクトルの正と負	53
6.2.3	ベクトルの和	54
6.2.4	ベクトルの差	54
6.3	複素数によるベクトル表示	55
6.3.1	複素数	55
6.4	復習問題 (5)	57
7	交 流	58
7.1	単相交流の発生	58
7.2	単相交流の基礎	59
7.2.1	電気角と周波数	59
7.2.2	位 相	61
7.2.3	交流の大きさの表し方	62
7.2.4	ひずみ波形	64
7.3	正弦波交流のベクトル及び複素数表示	65
7.3.1	正弦波交流のベクトル表示	65
7.3.2	ベクトル和と合成電流	66
7.3.3	正弦波交流の複素数表示	66
7.3.4	複素数の計算	67
7.4	単相交流回路の計算	69